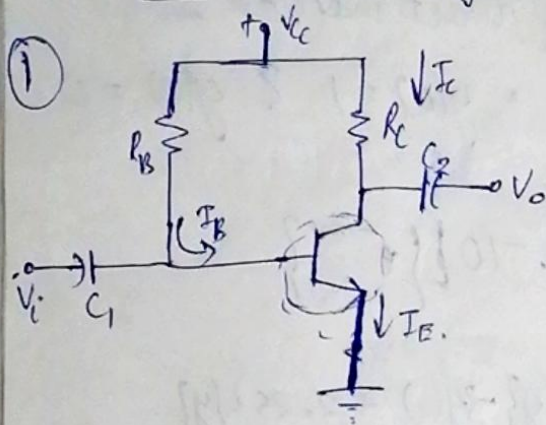


AEC Assignment 1

SIDDHARTH SATHU
B220054, ETC

①



Fixed Bias.

$$V_{CC} = 16V.$$

$$V_{BE} = 0.7V.$$

$$R_B = 540k\Omega$$

$$R_C = 3.3k\Omega.$$

$$\beta = 100.$$

$$V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} = 0.$$

$$\Rightarrow V_{CE} = 6.661V.$$

$$V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} = 0.$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{16 - 0.7}{540k\Omega} = 28.33\mu A.$$


$$I_C = \beta I_B = 2.83mA$$

$$I_E = I_C + I_B = 2.858mA.$$

$$V_C = 6.661V \quad V_E = 0V \quad V_B = V_{BE} = 0.7V$$

②

Emitter Biased.

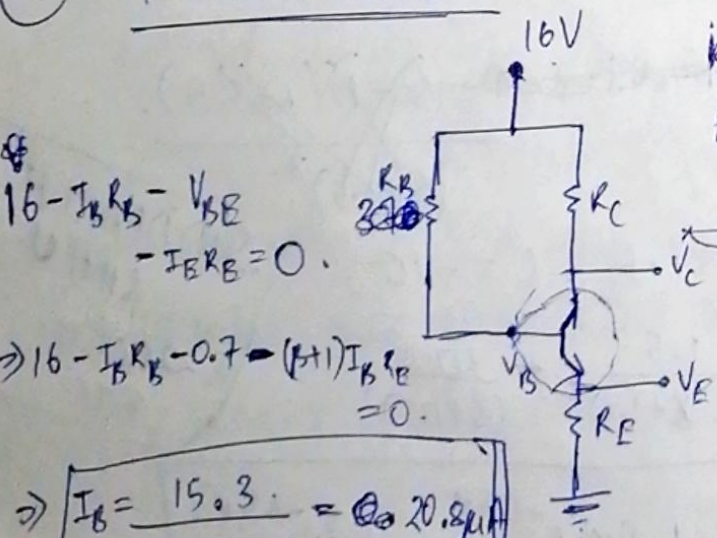

$$R_B = 480k\Omega.$$

$$R_C = 3.3k\Omega.$$

$$\beta = 50$$

$$R_E = 5k\Omega.$$

$$V_{BE} = 0.7V$$

$$16 - I_B R_B - V_{BE} - I_E R_E = 0.$$

$$\Rightarrow 16 - I_B R_B - 0.7 - (1 + \beta) I_B R_E = 0.$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{15.3}{480 + 255} = 20.8\mu A$$

$$I_C = 1.04mA.$$


$$V_C = 16 - I_C R_C = 7.68V.$$

$$I_E = 1.0608mA.$$

$$V_E = I_E R_E = 5.304V.$$

$$V_B = V_{BE} + V_E = 6.004V$$

③ Collector Feedback / Voltage Feedback

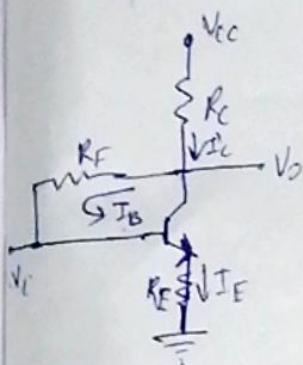

$$R_F = 470 \text{ k}\Omega \quad | \quad R_C = 9.1 \text{ k}\Omega$$

$$V_{CC} = 22\text{V} \quad | \quad R_E = 9.1 \text{ k}\Omega$$

$$\beta = 90$$

$$I_C = I_E \quad | \quad V_{CC} - I_E R_C - R_F I_B - V_{BE} = 0$$

$$\Rightarrow 22 - (\beta + 1) I_B R_C - R_F I_B - 0.7 = 0$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{22 - 0.7}{470 + 828.1} = \frac{21.3}{1298.1} = 16.4 \mu\text{A}$$

$$V_{CC} - I_E R_C - I_E R_E - I_B R_F - V_{BE} = 0 \quad I_C = I_E$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{22 - 0.7}{(91 \times 9.1 \times 2) + 470} = 10.02 \mu\text{A}$$


$$\therefore I_C = I_E = 0.911 \text{ mA}$$

$$V_E = 8.2901 \text{ V}$$

$$V_C = 12 - R_C \times 9.1 = 3.7099$$

$$V_B = 8.9901 \text{ V}$$

Voltage-Divider biased (4)

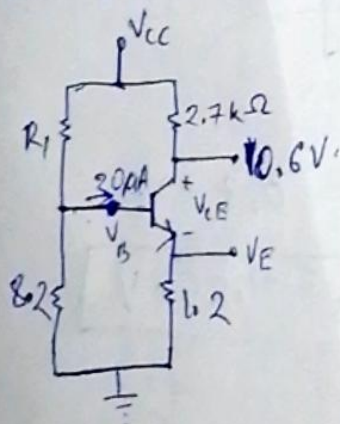

$$I_B = 20 \mu\text{A}, \quad \beta = 100$$

$$I_C = 2 \text{ mA}$$

$$I_E = 101 \times I_B = 2.02 \text{ mA}$$

$$V_E = 2.424 \text{ V} \quad | \quad V_B = V_{BE} + V_E = 3.124 \text{ V}$$

$$V_{CC} = V_C + I_C R_C = 16.054 \text{ V}$$

$$V_{th} = I_B R_{th} + V_B$$


$$\Rightarrow \frac{V_{CC} \times 8.2}{R_1 + 8.2} = \frac{0.02 \times 8.2 \times R_1}{8.2 + R_1} + 3.124$$

$$\Rightarrow \frac{16.054 \times 8.2}{8.2 \text{ k}\Omega} = \underline{0.164 \text{ k}\Omega} + 25.617 + 3.24 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow \cancel{181.6 \text{ k}\Omega} + 3.288 \text{ k}\Omega = 106.0258$$

$$\Rightarrow \boxed{R_1 = 32.246 \text{ k}\Omega}$$

⑤ Emitter follower:-

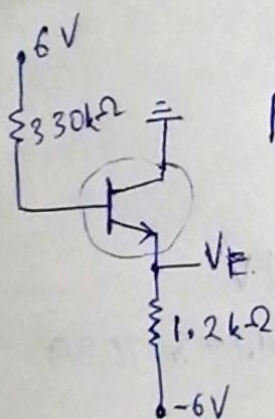

$$\beta = 120$$

$$V_B = V_C = 0$$

$$-6V - 330 I_B - V_{BE} - 1.2 \text{ k}\Omega I_E + 6 = 0$$

$$\Rightarrow \cancel{11.5} - 330 I_B - 14.52 I_B = 0$$

$$\Rightarrow I_B = 0.0237 \text{ mA} = \underline{23.7 \mu\text{A}}$$

$$I_E = \underline{2.867 \text{ mA}}$$

$$\boxed{V_E = -2.5596 \text{ V}}$$

$$V_E = I_E R_E + (-6V)$$

$$\Rightarrow \boxed{V_E = -2.5596 \text{ V}}$$

$$V_B = 0.7 + V_E$$

$$\Rightarrow \boxed{V_B = -1.859 \text{ V}}$$

SIDDHARTH SAHU
B220054 B.TC